

Observación:

A) Anodo de led(patita mas larga) va conectado a los pines del arduino.

B) Catodo de led(patita mas pequeña) va conectado al GND de arduino.

Potenciometro
de 5[k Ω]

22[Ω]

Las resistencias de los
leds pueden ser de
220[Ω] o 330[Ω]

